

B.Sc DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010
II Semester
CBCS
ELECTRONICS AND COMMUNICATION
CIRCUITS, NETWORKS ANALYSIS AND SYNTHESIS
(2009 Onwards)

Duration : 3 Hours

Maximum : 75 marks

Part - A

(10 x 2 = 20)

Answer ALL the Questions

1. A 200Ω R_1 is in series with a 400Ω R_2 and a $2k\Omega$ R_3 . The applied voltage is 52 V. Calculate V_1 , V_2 and V_3 .

200Ω R_1 ஓன்று 400Ω R_2 மற்றும் $2k\Omega$ R_3 உடன் தொடரினைப்பில் உள்ளது. செயல்படுத்தப்படும் மின்னமுத்தம் 52 V, V_1 , V_2 மற்றும் V_3 ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

2. State Kirchhoff's current law.
கிர்ச்சாஃபின் மின்னோட்ட விதியைக் கூறுக.
3. Define damping factor.
தடையறு காரணியை வரையறு.
4. What is transient law?
மாறுபட்ட காலம் என்றால் என்ன ?
5. Define coefficient of coupling. Mention its significance.
பிணைப்பு எண்ணை வரையறு. அதன் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

6. Distinguish between mean value and root mean square value of an a. c. signal.
ஒரு மாறுதிசை செச்கையின் சராசரி மதிப்புக்கும் சராசரி இருமடிமூலத்தீற்குமிடையுள்ள வேறுபாட்டைத் தருக.
7. What are inverse h - parameters?
தலைகீழ் h - காரணிகள் என்றால் என்ன ?
8. Define band pass filter.
பட்டை கணவாய் வடிப்பாலை வரையறு.
9. State the importance of Laplace transform.
லேப்லாஸ் உருமாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.
10. Using Laplace transform, find the s - domain equivalent circuit of a resist.
ஒரு மின்தடையின் S - சார்பு சமான சுற்றை லேப்லாஸ் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

Part-B

(5 x 5 = 25)

Answer ALL Questions

11. a. State Thevenin's theorem and prove it in case of a two terminal network.
தேவனின் தேற்றத்தைக் கூறி இருமுனை சுற்றில் அதை நிறுவுக.

(OR)

- b. Explain Star - delta transformation with examples.
ஸ்டார்-டெல்டா உருமாற்றத்தை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

12. a. Discuss the problem of dc transient response in an R - L circuit.

ஒரு R - L சுற்றில் நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தின் மாறுபட்ட பதில்கு பற்றி விவாதி.

(OR)

- b. deduce an expression for the current in an R - L - C circuit to which a voltage $v \cos(\omega t + \theta)$ is applied. Explain the conditions for different kinds of damped oscillations.

$v \cos(\omega t + \theta)$ எனும் மின்னமுத்தும் அளிக்கப்படும் ஒரு R - L - C சுற்றில் மின்னோட்டத்திற்கான கோவையை வருஷி. பல்வேறு வகையான தடையறு அலைவுகளுக்கான நிபந்தனைகளை விவாதி.

13. a. Obtain an expression for the band width of an RLC circuit. Also obtain Q of the coil in terms of band width.

ஒரு RLC சுற்றில் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

கம்பிச்சுருளின் Q காரணியைப்பட்டை அகலத்தோடு தொடர்புடூத்தும் கோவையையும் பெறுக.

(OR)

- b. Define Q of a coil in terms of power. Discuss its effect on band width.

தீற்றனைக் கொண்டு ஒரு சம்பிச் சுருளின் Q காரணியை வரையறு. பட்டை அகலத்தின் மீதான அதன் தாக்கத்தை விவரி.

14. a. What are the open circuit impedance (z) parameters? Deduce them. Also show that $Z_{21} = Z_{12}$.

தீற்றந்த சுற்று மின் எதிர்ப்பு (Z) காரணிகள் என்பவை யாவை? அவற்றை வருஷி $Z_{21} = Z_{12}$ எனக் காண்க.

(OR)

- b. Obtain an expression for the characteristic impedance $z_{0\pi}$ of an constant k - high pass filter.

மாறு கூடிய கணவாய் வழிப்பானுக்கேயுரிய மின்னெதிர்ப்பு $Z_{0\pi}$ க்கான கோவைவளை பெறுக.

15. a. State and prove initial and final value theorems.

இரும்பு மற்றும் இறுதி மதிப்பு தோற்றங்களைக் கூறி நிறுவுக.

(OR)

- b. How will you find the s - domain equivalent of a capacitor using Laplace transform? Explain.

ஒரு மனிதேக்கியின் S - சார்பு சமன் சுற்றை லேப்லாஸ் உருமாற்றத்தைக் கொண்டு எவ்வாறு காண்டாய்? விளக்குக.


Part-C

(3 x 10 = 30)

Answer any THREE Questions

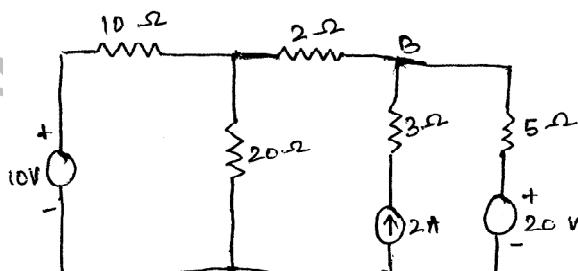
16. Find the voltage across the 2Ω resistor shown in fig. by using super - position theorem.

பத்தில் காணப்படும் 2Ω மின்தடைக்கு குறுக்கே காணப்படும் மின்னமுத்தத்தை மேற்பெற்றுத்தல் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி காணக.



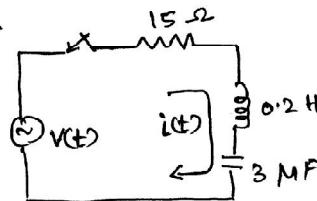17. In the circuit shown in figure, determine the complete solution for the current, when the switch is closed at time $t = 0$. Applied voltage is $V(t) = 400 \cos(500t + \frac{\pi}{4})$.

பத்தில் காணப்படும் சுற்றில் $t = 0$ எனும் நேரத்தில் சாவி மூடப்படும்போது மின்னோட்டத்திற்கான முழுமையான தீர்வை தீர்மானி. செயல்படுத்தப்படும் மின்னமுத்தம் $V(t) = 400 \cos(500t + \frac{\pi}{4})$.



18. A voltage $V(t) = 10 \sin \omega t$ is applied to a series RLC circuit. At the resonance frequency of the circuit, the maximum voltage across the capacitor is found to be 500 V. Moreover, the bandwidth is known to be 400 rad/sec and the impedance at resonance is 100 Ω . Find the resonant frequency. Also find the values of L and C of the circuit.

$V(t) = 10 \sin \omega t$ எனும் மின்னமுத்தம் ஒன்று RLC தொடரிணைப்பில் உள்ள சுற்றுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. சுற்றின் ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணில் மின்தேக்கிக்கு குறுக்கே காணப்படும் ஒத்திசைவில் மின்னெதிர்ப்பு 100 Ω . ஒத்திசைவு அதிர்வெண்ணைக் காணக. சுற்றின் L மற்றும் C மதிப்புகளையும் காணக.

19. Design a low pass filter (both π and T - sections) having a cut - off frequency of 2 kHz to operate with terminated load resistance of 500 Ω .

முடக்கப்பட்ட புறமின்தடை 500 Ω உடன் செயல்படுவதற்கான குறுக்குவட்டு அதிர்வெண்ணை பெற்றிருக்கும் தாழ் கணவாய் வழிபானை π மற்றும் T - பகுதிகள் வடிவமைக்க.

20. Find the inverse transform of the function $F(s) = \frac{s+5}{s(s^2 + 2s + 5)}$.

$F(s) = \frac{s+5}{s(s^2 + 2s + 5)}$ எனும் சார்பின் தலைகீழ் உருமாற்றத்தைக் காண்க.

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010

First Semester

Electronics and Communication

ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS

(CBCS—2009 Onwards)

Duration : 3 Hours

Maximum : 75 Marks

Part - A

(10 x 2 = 20)

Answer ALL the Questions

1. What is meant by energy band?
ஆற்றல் பட்டை என்றால் என்ன ?
2. What is intrinsic semiconductor?
உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி என்றால் என்ன ?
3. What is transistor? Mention the two types of transistor.
டிரான்சிஸ்டர் என்றால் என்ன ? அதன் இரு வகையைக் காட்டு.
4. Calculate I_E in a transistor for which $\beta = 50$ and $I_B = 20\mu A$.
 $\beta = 50$ மற்றும் $I_B = 20\mu A$ எனக் கொண்ட ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் I_E யினைக் கணக்கிடுக.
5. State requirement for a transistor amplifier to be of class B type.
ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி B வகை பெருக்கியாக இருப்பதற்குத் தேவையான கணக்கைக் காட்டு.

6. The overall gain of a multistage amplifier is 140. When negative feedback is applied, the gain is reduced to 17.5. Find the fraction of the output that is feedback to the input.

ஒரு பலகட்ட பெருக்கியின் மொத்த பெருக்கம் 140. எதிர்பின்னூட்டம் அளிக்கப்படும்போது பெருக்கம் 17.5 ஆகக் குறைகிறது. பின்னூட்டல் தகைவைக் காண்க.

7. What is an LC oscillator?

LC அலையியற்றி என்றால் என்ன ?

8. What is meant by astable multivibrator?

நிலையற்ற பல் அதீர்வி என்றால் என்ன ?

9. Define amplification factor μ of a FET.

ஒரு FET-ன் பெருக்க எண் μ -வை வரையறு.

10. State the difference between a FET and a bipolar transistor.

FET மற்றும் இருமுனைய டிரான்சிஸ்டர் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டைக் காறு.

Part-B

(5 x 5 = 25)

Answer ALL the Questions

11. a. Discuss the behaviour of a pn junction under forward and reverse biasing.

ஒரு pn சந்தீ முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு சர்புகளின் கீழ் செயல்படும் விதத்தை விவாதி.

(Or)

- b. Derive an expression for the efficiency of a half- wave rectifier.

ஒரு அரை தீருத்தியின் பயனுறுதிற்னுக்கான கோவையை வருவி.

12. a. Describe the action of an *n-p-n* transistor.

ஒரு *n-p-n* டிரான்சிஸ்டர் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

(Or)

- b. Explain the potential divider method of biasing a transistor in detail. Also deduce an expression for the stability factor.

ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு மின்னழுத்த பகுப்பான் முறையில் சார்பளிக்கப்படும் முறையை விளக்குக. நிலைப்படுத்துதல் காரணிக்கான கோவையை வருவி.

13. a. Explain the working of a push - pull amplifier with a neat circuit.

தள்ளு-இழு பெருக்கியின் செயல்பாட்டை தெளிவான சுற்றுடன் விளக்கு.

(Or)

- b. Derive an expression for the voltage gain of a negative feedback amplifier.

எதிர்மின்னாட்ட பெருக்கியின் மின்னழுத்த பெருக்கத்தீர்கான கோவையை வருவி.

14. a. Draw the circuit diagram of Hartley oscillator. Explain its working.

ஹார்ட்லி அலையியற்றியின் சுற்றுப்படத்தை வரைக. அதன் செயல்பாட்டை விவரி.

(Or)

- b. With a neat sketch, explain the working of a monostable multivibrator.

ஒற்றைநிலை பல்லதீர்வி ஒன்றின் செயல்பாட்டை சுற்றுப் படத்துடன் விளக்கு.

15. a. Sketch the circuit of a CS amplifier. Derive the expression for the voltage gain at low frequencies.

CS பெருக்கியின் சுற்றை வரைக. குறைந்த அதிர்வெண்களில் மின்னமுத்த பெருக்கத்திற்கான கோவையை வருஷி.

(Or)

- b. Write short notes on: (i) MOSFET and (ii) JFET

(i) MOSFET மற்றும் (ii) JFET பற்றி சிறுகுறிப்பை முதுக.

Part-C

(3 x 10 = 30)

Answer any THREE of the following

16. A halfwave rectifier uses a transformer of turn ratio 4:1. If the primary voltage is 240 V (r. m. s), find (i) d. c output voltage and (ii) peak inverse voltage. Assume the diode to be ideal.

அரை அலை தீருத்தி ஒன்றில் பயன்படும் மின்மாற்றியின் சுற்றுகளின் தகவ 4 : 1 முதன்மைச் சுற்று மின்னமுத்தும் 240 V (r. m. s) எனில் (i) வெளியீடு நிலை நேர்மின்னமுத்தும் மற்றும் (ii) மின்னமுத்த தலைகீழ் உச்ச மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க. டையோடு நல்வியல்புடையோடு எனக் கொள்க.

17. In a transistor circuit, collector load $R_c = 4k\Omega$ whereas the zero signal collector current is 1 mA.

i. What is the operating point if $V_{cc} = 10$ V ?

ii. What will be the operating point if $R_c = 5k\Omega$?

ஒரு முரான்சிஸ்டர் சுற்றில் ஏற்பான் மின்தபுறமின்தடை $R_c = 4k\Omega$ சுழிசைகை ஏற்பான் மின்னோட்டம் 1 mA. i. $V_{cc} = 10$ V எனில் செயல்பாட்டு புள்ளி எது? ii. $R_c = 5k\Omega$ எனில் செயல்பாட்டு புள்ளி எதுவாக இருக்கும்?

18. A transistor uses transformer coupling for amplification. The output impedance of transistor is $10\text{k}\Omega$ while the input impedance of next stage is $2.5\text{k}\Omega$. Determine the inductance of primary and secondary of the transformer for perfect impedance matching at a frequency of 200 Hz.

மின்மாற்றி பிணைப்பு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கீயில் வெளியீட்டு மின் எதிர்ப்பு $10\text{k}\Omega$, அடுத்த அடுக்கின் உள்ளீட்டு மின் எதிர்ப்பு $2.5\text{k}\Omega$. 200 Hz அதிர்வெண்ணில் பூரண மின்னெதிர்ப்பு இணைவிற்கான மின்மாற்றியின் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுருள்களின் மின்திலை மதிப்புகளை காண்க.

19. In a phase shift oscillator, $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{M}\Omega$ and

$C_1 = C_2 = C_3 = 68\text{pF}$. At what frequency does the circuit oscillate?

கட்ட பெயர்ச்சி அலையியற்றி ஒன்றில் $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{M}\Omega$ மற்றும்

$C_1 = C_2 = C_3 = 68\text{pF}$ எனில் சுற்று ஏந்த அதிர்வெண்ணில் அலைவுறும் ?

20. In an *n* - channel FET biased by potential divider method, it is desired to set the operating point at $I_D = 2.5 \text{ mA}$ and $V_{DS} = 8\text{V}$. If $V_{DD} = 30\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ M}\Omega$ and $R_2 = 500\text{ k}\Omega$, find the value of R_s . The parameters of FET are $I_{DSS} = 10\text{ mA}$ and $V_p = -5\text{V}$.

மின்னழுத்த பகுப்பான் முறையில் சார்பளிக்கப்படும் ஒரு *n* - சேனல் FET-ல் செயல்பாட்டுப் புள்ளி $I_D = 2.5 \text{ mA}$ மற்றும் $V_{DD} = 8\text{V}$ ஆக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். $R_1 = 1\text{ M}\Omega$ மற்றும் $R_2 = 500\text{ k}\Omega$ எனில் R_s -ன் மதிப்பைக் காண்க. கொடுக்கப்பட்டவை $I_{DSS} = 10\text{ mA}$ and $V_p = (-5\text{V})$.

————— *** —————

B.Sc DEGREE EXAMINATION, APRIL 2010**First Semester****Electronics and Communication****ELECTRONIC MEASUREMENT
AND INSTRUMENTATION****(CBCS - 2008 Onwards)**

Time : 3 Hours

Maximum : 75 Marks

Part - A $(10 \times 2 = 20)$

Answer ALL the Questions

1. What are transducers? Explain with a suitable example.

திரான்ஸ்டியூசர் என்றால் என்ன ? தகுந்ததோர் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

2. Give any two applications of AC bridge.

ஏ.சி. பால அமைப்பின் உபயோகங்கள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கவறுக.

3. What do you mean by Function generator?

சார்பு உருவாக்கி என்றால் என்ன ?

4. Define Duty cycle.

பணி சுற்றிற வரையறு.

5. Write down the uses of Digital Multimeter.

எண்ணிலக்க பல்வகைமானியின் பயன்பாட்டினை எழுதுக.

6. Give a brief note on Guarding techniques.
பாதுகாப்பு நுணுக்கங்களைக் குறித்து சுருக்கமாக குறிப்பு வரைக.
7. What are the various types of Oscilloscopes?
அலைநோக்கியின் பல்வேறு வகைகள் யாவை ?
8. Write a note on curve tracer.
வரைபடக்கோடு உருவாக்கி பற்றி குறிப்பு வரைக.
9. What are the requirements of an automatic test system?
தானியங்கி சோதனை அமைப்பிற்கான தேவைகள் யாவை ?
10. What is micro controller?
மைக்ரோகன்ட்ரோலர் என்றால் என்ன ?

Part-B

(5 × 5 = 25)

Answer ALL the Questions

11. a. Explain the errors in measurements.
அளவீடுகளில் ஏற்படும் பிழைகளை விளக்குக.
(Or)
- b. Describe DC bridge measurements and its applications.
டி.சி. பால் அமைப்பு அளவீடுகள் மற்றும் அவற்றின் உபயோகங்களை விவரி.
12. a. Describe AF generator.
செவியறு அதிர்வெண் அலை இயக்கிப் பற்றி விவரி.

(Or)

- b. What are the types of analyzers? Explain any one type of analyzer.

பகுப்பாய்வு கருவிகளின் வகைகள் யாவை ? ஏதேனும் ஒரு பகுப்பாய்வு கருவியினைப் பற்றி விளக்குக.

13. a. Explain automation in voltmeter.

மின்னமுத்தமானியில் தானியங்கும் தன்மையை விளக்குக.

(Or)

- b. Explain the following:

- i. Frequency
- ii. Period
- iii. Time interval
- iv. Pulse width measurements

கீழ்கண்டவற்றை விளக்குக :

- i. அதிர்வெண்
- ii. காலம்
- iii. கால இடைவேளை மற்றும்
- iv. துழிப்பு அகலம் அளவீடுகள்

14. a. Describe sampling oscilloscope with a neat diagram.

பாதிரி அலைநோக்கி பற்றி தெளிவான படத்துடன் விவரி.

(Or)

- b. i. Differentiate Analog and Digital recorders
- ii. Write a note on Printers.
- i. அனலாக் மற்றும் எண்ணிலக்க பதிவு கருவிகளை வேறுபடுத்துக.
- ii. அச்சிடும் கருவிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.
15. a. Explain how to test an audio amplifier?

வெசியுணர் பெருக்கியை சோதனை செய்வது எவ்வாறு என்று விளக்கவும்

(Or)

- b. Give a detailed description on Digital control.

எண்ணிலக்க அடக்குதல் பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.

Part-C

(3 × 10 = 30)

Answer any THREE Questions

16. Describe Electronic Weighing Machine.
- மின்னணு எடைபார்க்கும் கருவி பற்றி விளக்குக.
17. i. Distinguish AM/FM signal generator.
- ii. What are the uses of signal generator?
- i. சமிக்கை உருவாக்கிகளை வேறுபடுத்தி காட்டுக.
- ii. சமிக்கை உருவாக்கியின் பயன்கள் யாவை ?

18. Describe digital multimeter with a suitable circuit diagram.
- எண்ணிலக்க பல்வகைமானியை தகுந்த மின்சுற்றுடன் விவரி.

19. Distinguish between analog storage and digital storage oscilloscope.

தொடர்ச்சைகை தேக்குதல், எண்ணிலக்கச்சைகை தேக்குதல் அலைநோக்கியைப் பற்றி வேறுபடுத்துக.

20. Explain how microprocessor is used to make measurements.

மைக்ரோப்ராஸர்களைக் கொண்டு எவ்வாறு அளவீடுகள் செய்வது என்பதனை விளக்குக.

————— *** ———